

Edición de Circuitos en Electric VLSI y simulación en gnuca

Leandro Marsó

Córdoba

elleandro@gmail.com

18 de marzo de 2015

Contenido

1 Edición de Circuitos

- Circuitos Esquemáticos
 - Crear una librería
 - Crear una nueva celda
 - Instanciar un transistor
- Layout
- Layout
- Layout
- Layout
- Layout
- Layout
- Layout
- Layout
- Layout
- Layout Vs. Esquemático
- DRC
- Extracción de los parásitos

2 Simulaciones

- Esquemático y Layout

Edición de Circuitos Esquemáticos

Creación de una librería

Creamos la librería que contendrá las celdas que vamos a diseñar:

File → New library


Y elegimos el nombre **analog**



Nueva Celda


Creamos el esquemático de la nueva celda, con el nombre **nmosMin**:

 Cell → New Cell. Y en View: elegimos **schematic**




Instanciar un transistor

 Vamos a la pestaña Components y seleccionamos un transistor nmos de cuatro terminales y lo instanciamos en el plano de trabajo:



Editar propiedades

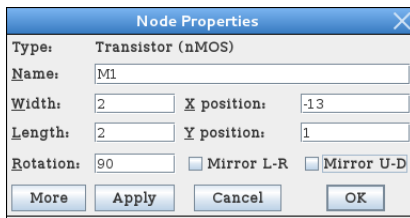Para cambiar las propiedades del transistor hacemos **Ctrl-I** y cambiamos el nombre del transistor, y dejamos el ancho y largo en 2:



Node Properties

Type: Transistor (nMOS)

Name: M1

Width: 2 X position: -13

Length: 2 Y position: 1


Rotation: 90 ☐ Mirror L-R ☐ Mirror U-D

More Apply Cancel OK


Conectar y crear puertos

Ahora vamos a crear puertos y exportarlos para ejemplificar el uso del simulador y una convención para los nombres.

 Conectamos el drenador haciendo click izquierdo sobre el mismo y luego hacemos click derecho sobre otro lado para conectar:




 Nombramos el cable haciendo click izquierdo exactamente en el centro del mismo y luego **Ctrl-I** para cambiarle el nombre:




Conectar y crear puertos

 Nombramos todos los puertos del transistor de la siguiente forma:




 Ahora vamos a crear los puertos de esta celda, instanciamos un elemento llamado **off-page** como muestra la figura:





Conectar y crear puertos

 Creamos el puerto haciendo un click izquierdo sobre el elemento **off-page** y presionamos **Ctrl-E** para exportar este puerto y darle un nombre. Además conectamos un cable y le damos el mismo nombre que el del drenador del transistor:



  
Lo mismo hacemos para los otros puertos, como mostramos en la siguiente figura:



Detectar errores de conexión


Si presionamos **F5** durante la edición, nos realizará un chequeo de errores, que pueden ser detallados presionando **Shift** + < o **Shift** + >. Damos dos ejemplos típicos:

Cables desconectados

 


Este error aparece cuando un cable no tiene conexión o nombre.

Pin innecesario

 

Este error se produce cuando hacemos un cable sobre la misma línea recta en dos tramos, es decir, presionando dos veces el click derecho para realizar un cable recto.

Detectar errores de conexión

 

~~vg~~

~~avss~~

vd

2

2

M1

~~वृत्त~~

Corrección de errores


Para corregir el error de pines extra:

Edit → Cleanup cell → Cleanup Pin

Crear un ícono


Luego de finalizar con el diseño esquemático, queremos tener un ícono para ser instanciado en otros esquemáticos:

View → Make Icon View

 


Editar el ícono

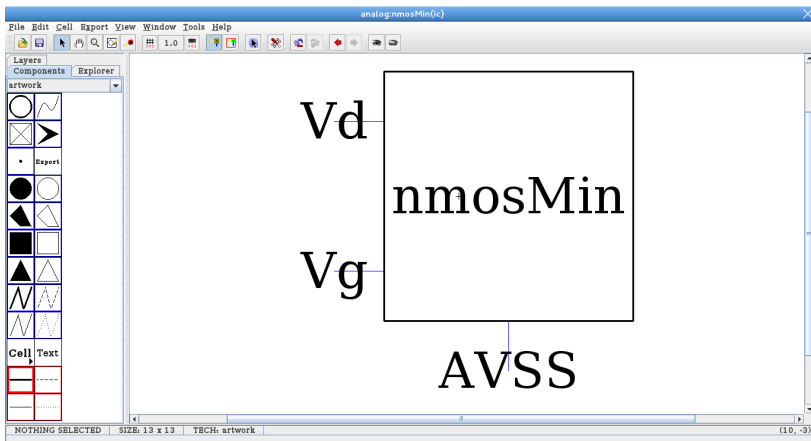Para editar este ícono hacemos: **View** → **Edit Icon View**
Seleccionamos el rectángulo y con **Ctrl-i** le ajustamos el valor de X para que sea cuadrado. Además movemos los puertos del ícono para separarlos y centrarlos:



Creación del layout

 Para realizar la versión en **layout** de esta celda, hacemos:
View → Edit Layout View




Y elegimos crear una celda vacía de layout.

Creación del layout - Instanciar elementos

Vamos a instanciar un transistor tipo n (**nMos**), los contactos a Metal1 (**nAct**) para este transistor, y el contacto a bulk necesario (**pWell**). Esos elementos los encontramos en la pestaña de **Components**, como lo señalamos en la figura:



 Creación del layout - Instanciar elementos




Creación del layout - Instanciar elementos

Vamos a instanciar un transistor tipo n (nMos), los contactos a M1 para este transistor, y el contacto a bulk necesario (pWell). Esos elementos los encontramos en la pestaña de **Components**, como lo señalamos en la figura:




Creación del layout - Contactos a Metal 1

 Haciendo click izquierdo al contacto y arrastrando hacia la derecha para acercarlo al transistor, vemos una leyenda que nos dá información sobre la regla de DRC.




Creación del layout - Contactos a Metal 1

 Lo acercamos tanto como se pueda, hasta que nos indique que no cumple una regla de DRC:




Creación del layout - Contactos a Metal 1

Asi queda bien conectado:

 


Creación del layout - Contactos a Metal 1

Hacemos lo mismo con el otro terminal:

 

Creación del layout - Contactos a bulk

 De igual forma conectamos el bulk al source:



Verificación de equivalencia entre el esquemático y el layout (LVS)

Comprobación de errores de DRC

Extracción de los parásitos del layout

Simulación del esquemático y del layout extraído

Caracterización de los transistores de canal N y P por medio de simulación (familia de curvas de I_d/V_{ds})

Simulaciones de punto de operación

Análisis AC

Régimen transitorio

Transformada de Fourier

Alternativas de Interacción con circuitos digitales

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻